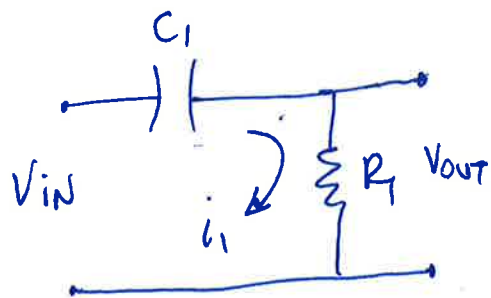


HIGH PASS



$$V_{IN} = \frac{1}{C_1} \int i_1 dt + R_1 i_1$$

$$V_{OUT} = R_1 i_1$$

 $\downarrow \mathcal{L}$


$$V_{IN} = \frac{i_1}{sC_1} + R_1 i_1$$

$$V_{OUT} = R_1 i_1$$

$$G_1 = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_1}{\frac{1}{sC_1} + R_1}$$

$$G_1 = \frac{sC_1 R_1}{1 + sC_1 R_1}$$

LOW PASS

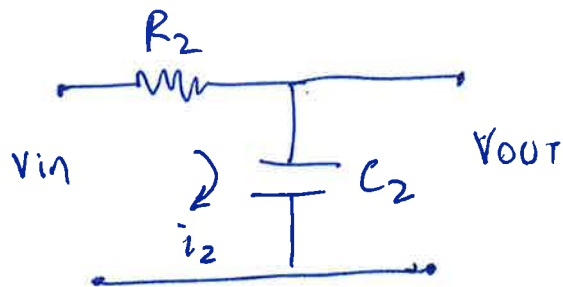

$$V_{IN} = R_2 i_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt$$

$$V_{OUT} = \frac{1}{C_2} \int i_2 dt$$

 $\downarrow \mathcal{L}$

$$V_{IN} = R_2 i_2 + \frac{i_2}{sC_2}$$

$$V_{OUT} = \frac{i_2}{sC_2}$$

$$G_2 = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}}$$

$$G_2 = \frac{1}{sC_2 R_2 + 1}$$

FILTER TF = $G_1 G_2$

$$G_1 G_2 = \frac{sC_1 R_1}{(sC_1 R_1 + 1)(sC_2 R_2 + 1)} = \frac{sC_1 R_1}{s^2 C_1 R_1 C_2 R_2 + \dots}$$

$\dots (C_2 R_2 + C_1 R_1)s + 1$